Why engine

A tiny engine chains DC, NR, transient, and diode checks on one netlist

The idea

- GOLDEN: dc_v2=3, nr converged, tran final_v2≈2.255181, diode NR ok


DC

SPICE ENGINE

DC

Step 1 / 5 · dc · module05-01-spice-engine

dc=3.0000000000000004

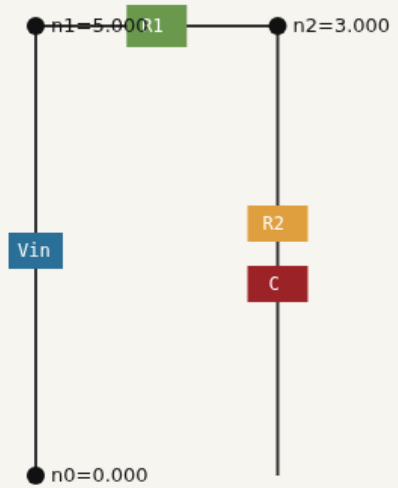

Explanation

Linear DC V2=3.

- DC

```
3
```

DC


NR

SPICE ENGINE

NR

Step 2 / 5 · nr · module05-01-spice-engine

elements=5

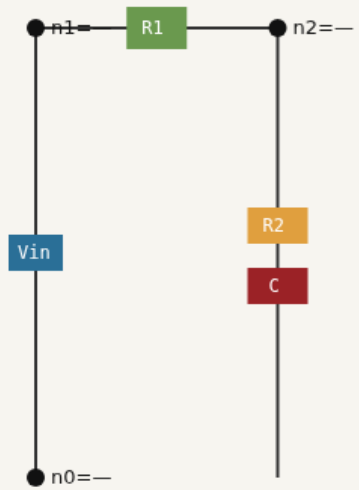

Explanation

NR converges in 1 iter.

- NR

```
1
```

NR


TRAN

SPICE ENGINE

TRAN

Step 3 / 5 · tr · module05-01-spice-engine

TRAN

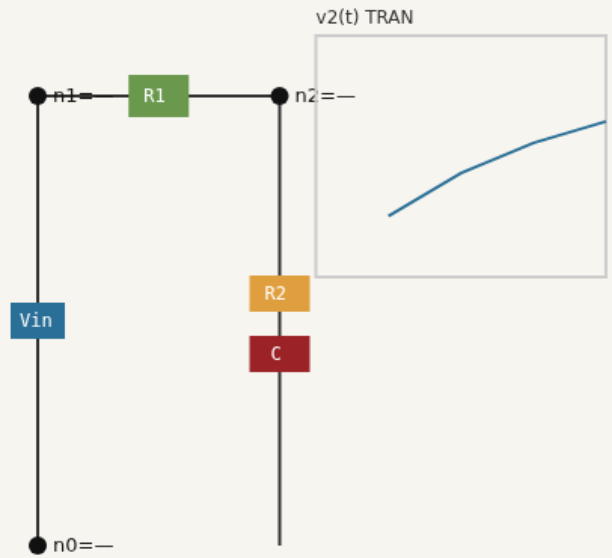

Explanation


BE transient runs.

- TRAN

```
4 steps
```

TRAN

Diode NR

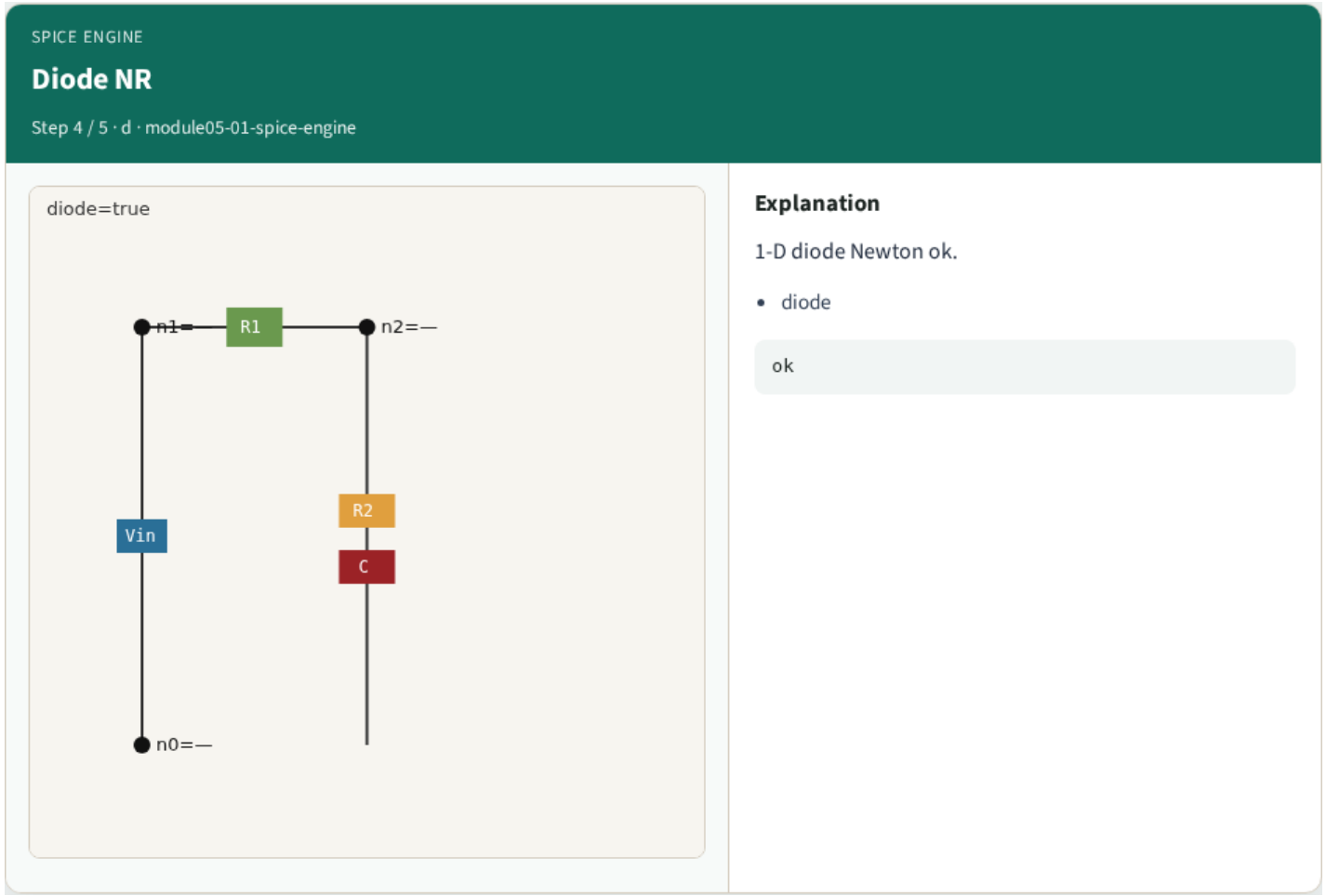


Diode NR

OK

SPICE ENGINE

OK

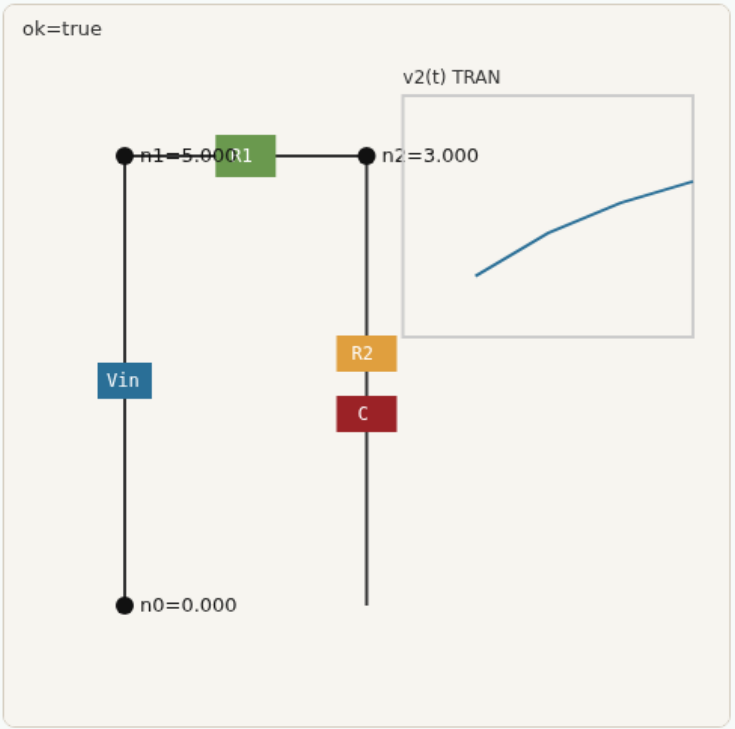Step 5 / 5 · ok · module05-01-spice-engine



Explanation


GOLDEN engine ok.

- GOLDEN

```
ok
```

OK

Browser lab track

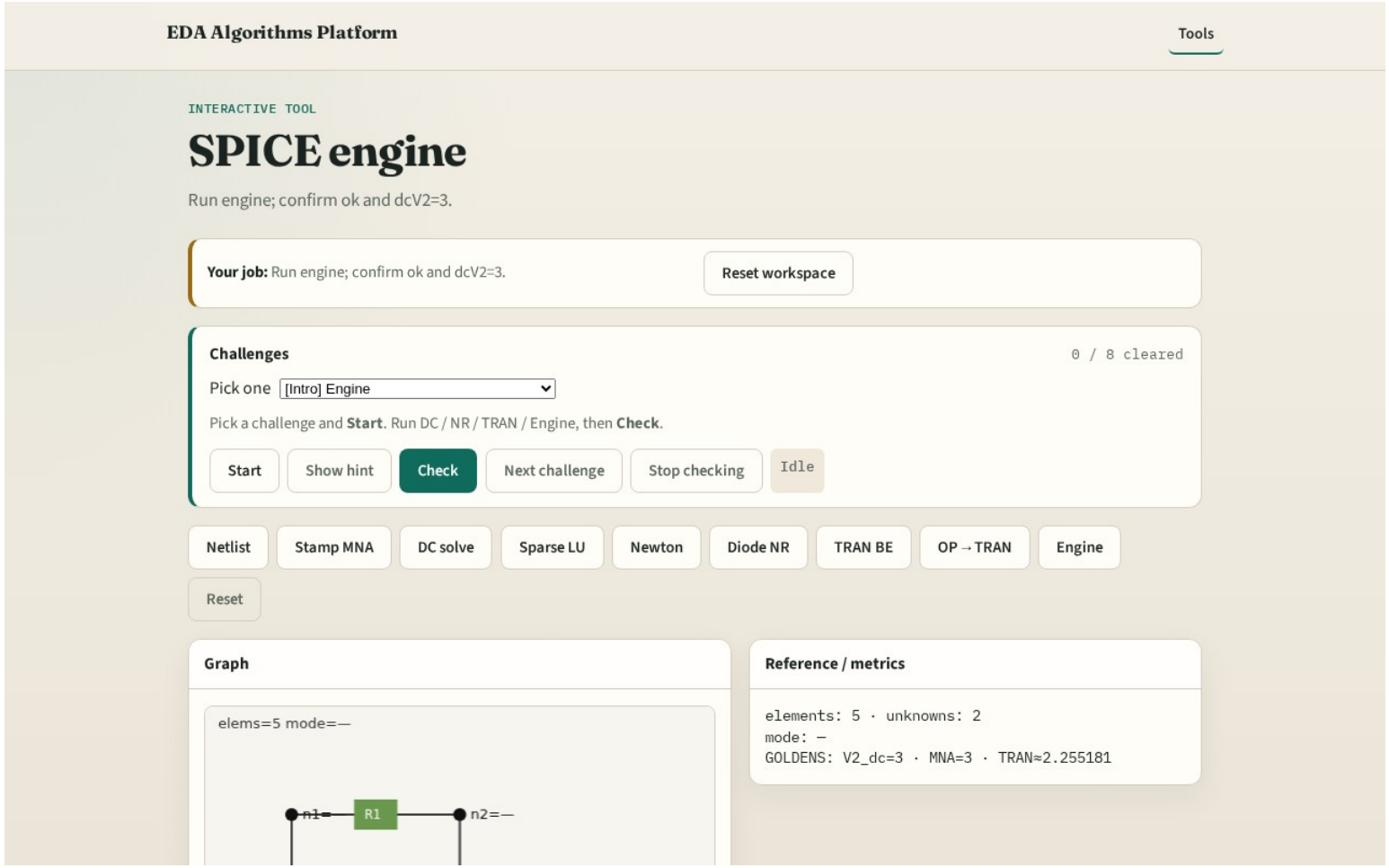

Browser lab starter

Implement track

- Call spice_engine(); assert ok, dc_v2≈3.0, nr_converged, diode converged

Pitfalls

- Reporting partial results
- Mixing linear and nonlinear paths inconsistently

Your turn

- Next: offline benchmark compare, then wrap